
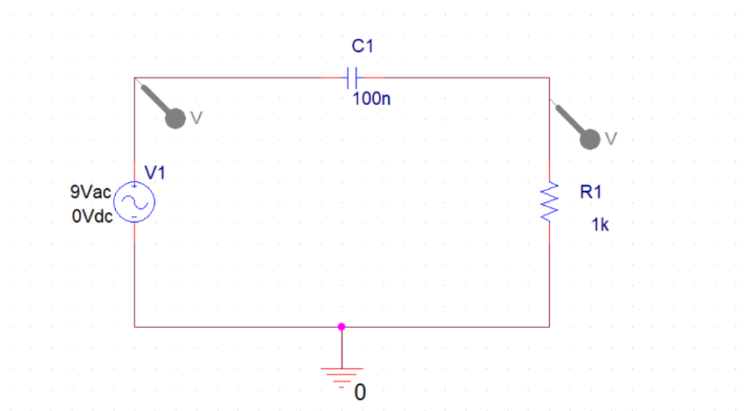




ส่งงาน

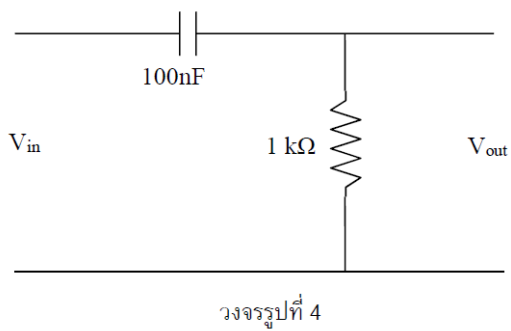1. วงจรรูปที่ 4


แบบฝึกหัด 1

ทำการวิเคราะห์โดยใช้ AC Sweep สำหรับวงจรรูปที่ 4, 5 และ 6






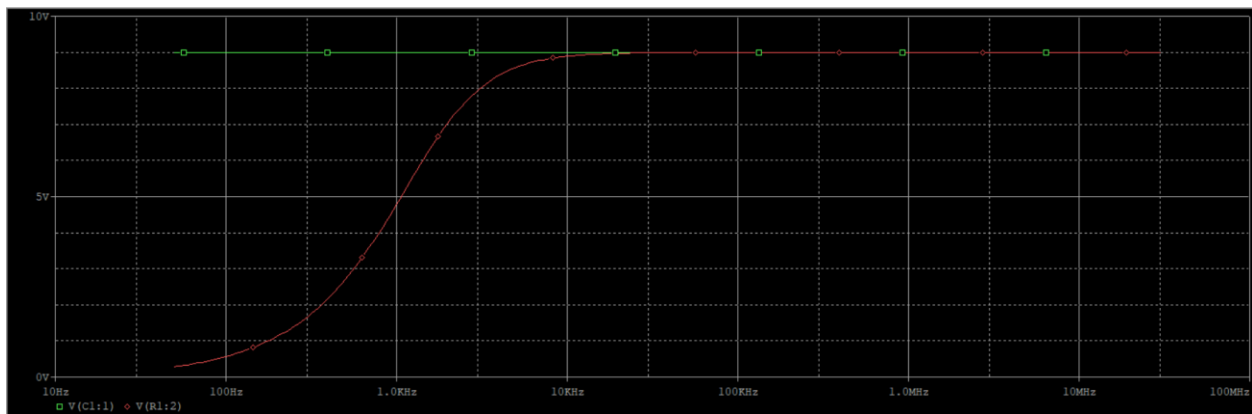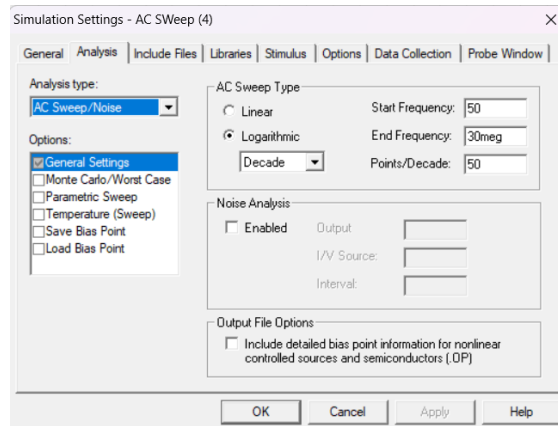


2.วงจรรูปที่5

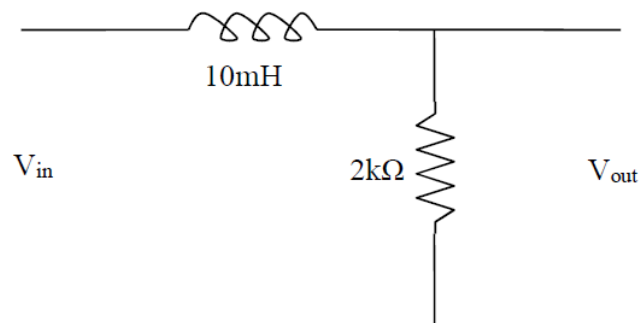

วงจรรูปที่ 5

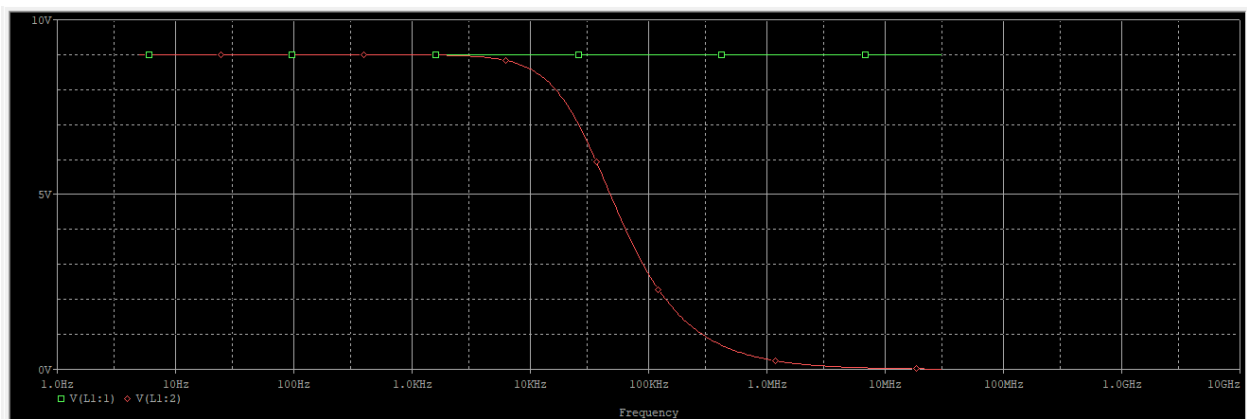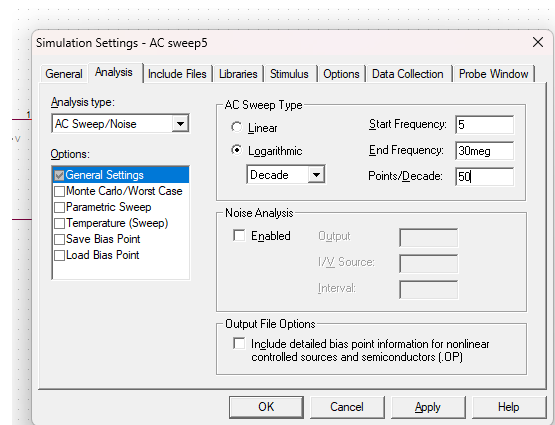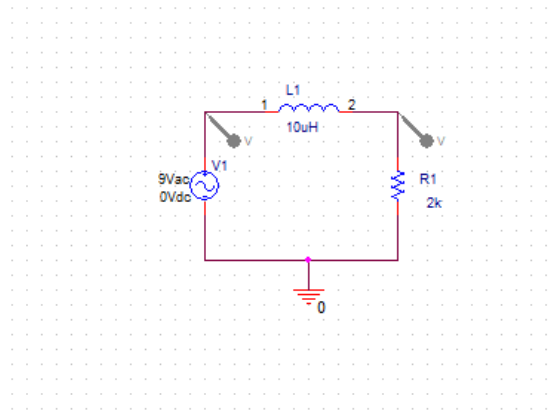

3. วงจรรูปที่ 6

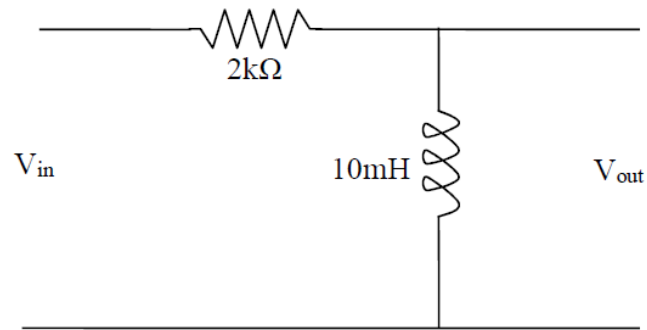

วงจรรูปที่ 6

